
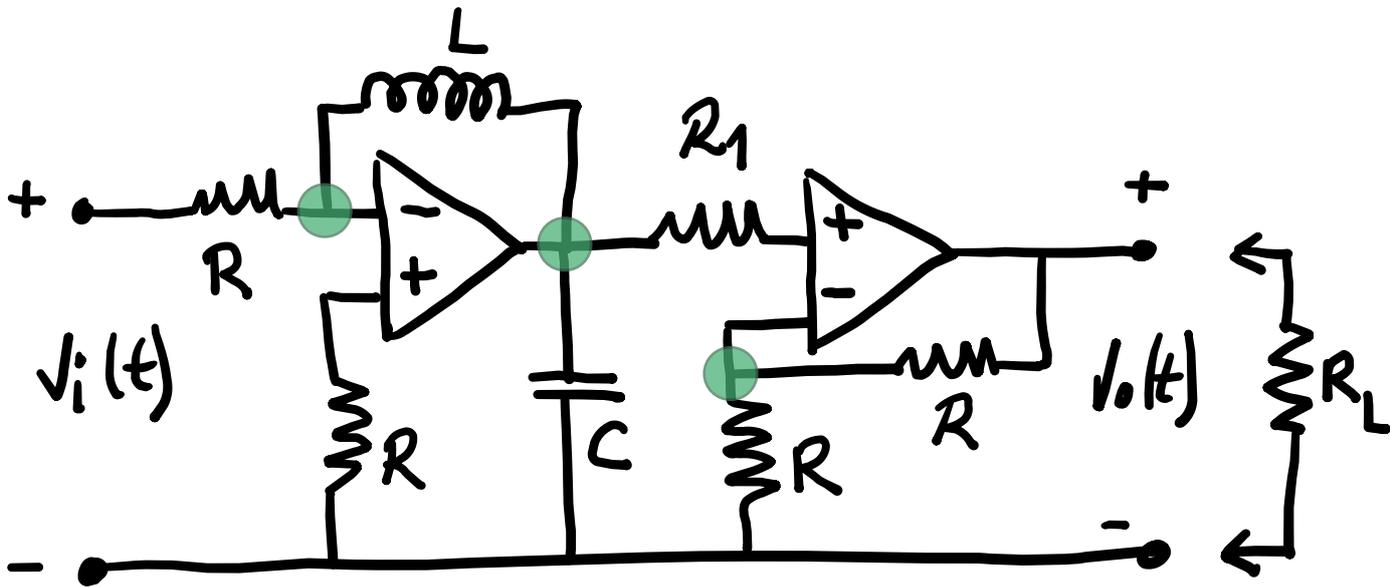


Sea el circuito de la figura

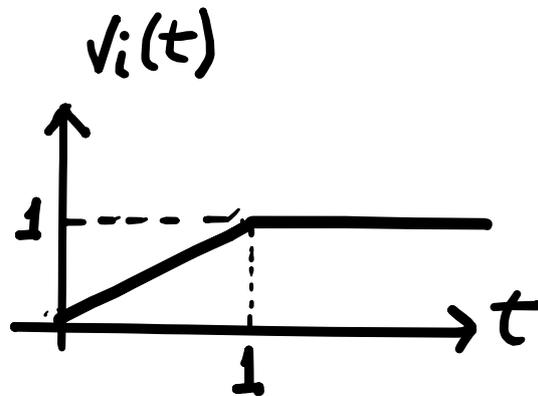

A) Calcular la ganancia  $V_o(s)/V_i(s)$

B) Sea  $V_i(t)$



Evaluar y graficar  $V_o(t)$

C) Si al circuito se le conecta una carga  $R_L$  ¿Cómo será la corriente sobre la misma? Graficar